

# RISC-V RV32I 기반 CPU 설계

채민석

# CONTENTS

---

01	개 요
----	-----

02	목표 및 개발환경
----	-----------

03	RV32I
----	-------

04	Type 정리 & Simulation
----	----------------------

05	고 찰
----	-----

# 1. 개 요

---

## ● ISA (Instruction Set Architecture)

- CPU가 인식하고 처리하는 명령어들의 집합 및 시스템 상태 변화를 정의
- 소프트웨어와 하드웨어 간의 표준화된 인터페이스를 제공하는 핵심 규격

## ● CISC (Complex Instruction Set Computer)

특 징 : Micro Processor에 대한 다양한 명령어 Set 포함  
장 점 : 기능이 많아 하위 호환성이 좋음  
단 점 : 전력소모 ↑, 가격 ↑, 속도 ↓  
활 용 : 범용 컴퓨터의 CPU (PC, 서버)  
예 시 : X86계열 (Intel, AMD)


## ● RISC (Reduced Instruction Set Computer)

특 징 : 사용빈도가 높은 명령어로만 구성 (CISC 대비 약 20%)  
장 점 : CISC보다 속도 ↑ 전력소모 ↓ 가격 ↓  
단 점 : 하드웨어가 간단, 소프트웨어가 복잡, 하위 호환성 부족  
활 용 : 발열과 전력 소모가 적어 임베디드 프로세서에서 사용  
예 시 : ARM, MIPS, RISC-V 등




# 1. 개요

## ● RISC-V 선정 이유

 

<Figure 1> RV32C 기준 ISA코드 크기 비교

 

<Figure 2> x86-64 기준 프로그램 동작 효율비교

[사진 출처] : 중소기업기술정보진흥원

## 2. 목표 및 개발 환경

---

### ● 프로젝트 목표

- RISC-V의 RV32I에 대한 기본적인 CPU 구조를 설계한다
- 전반적인 CPU Data 흐름과 특징을 이해한다

### ● 개발 환경



SystemVerilog




Vivado



RISC-V

# 3. RV32I

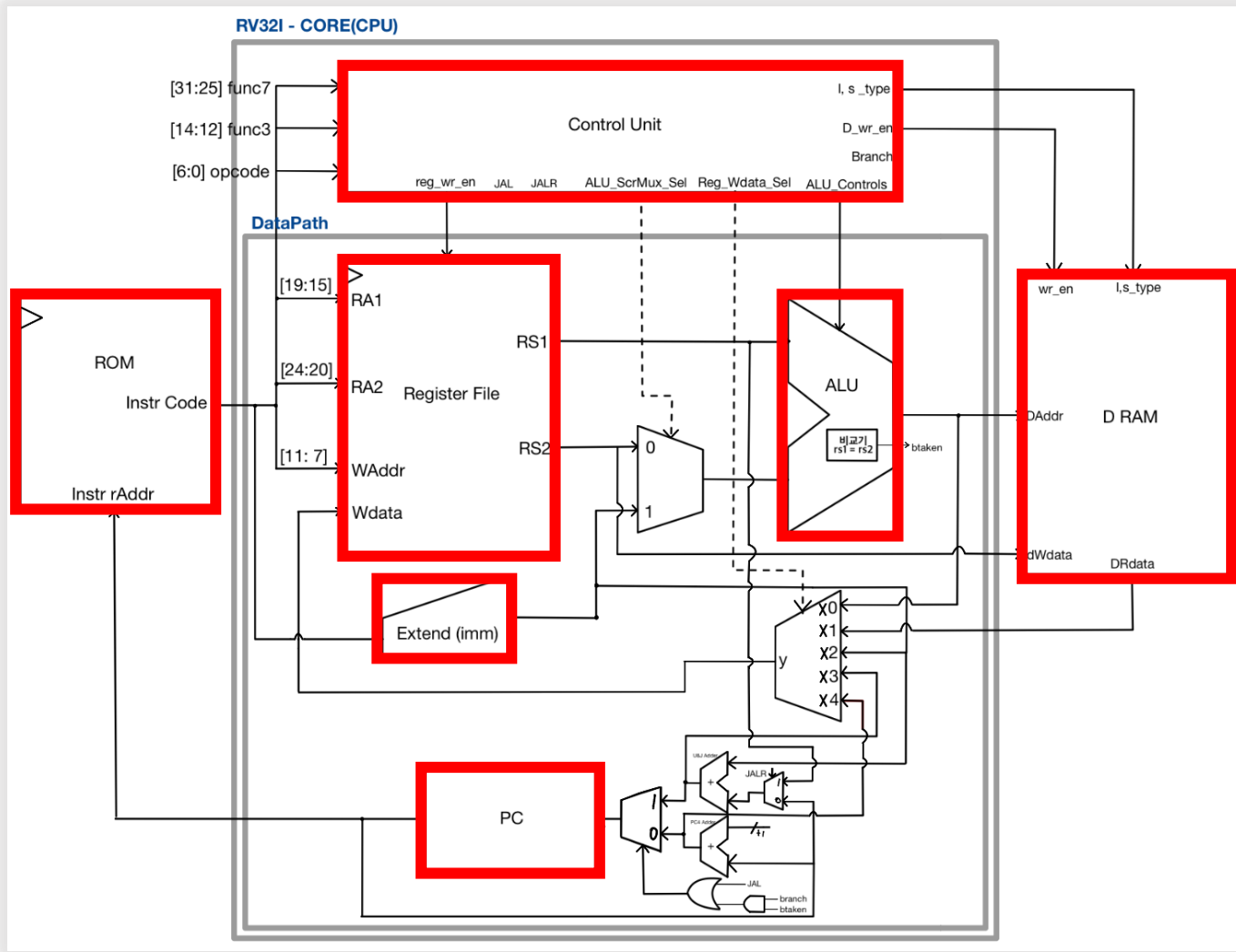

## ● RV32I 구조

### Instruction Memory (ROM)

- 실행할 명령어 입력

### Register File

- 레지스터 값 저장 및 읽기 (rs1, rs2 -> rd)

### Arithmetic Logic Unit (ALU)

- Control Unit에서 나온 sel에 따른 연산 수행

### Program Counter

- 명령어 주소 Counter (Word align, +1)

### Extend

- 즉시값 추출 및 unsign, msb, 0 확장

### Control Unit

opcode, function 값을 통해 실행할 mux와 register, ALU 제어

### Data Memory (RAM)

load, store 용 데이터 메모리 저장

# 3. RV32I

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
funct7							rs2					rs1					funct3			rd					opcode							
imm[12,10:5]							rs2					rs1					funct3			imm[4:1,11]					opcode							
imm[11:5]							rs2					rs1					funct3			imm[4:0]					opcode							
imm[11:0]												rs1					funct3			rd					opcode							
imm[31:12]																					rd					opcode						
imm[20,10:1,11,19:12]																					rd					opcode						

## ● RV32I Type 종류

### R type "Register"

주로 산술 및 논리 연산

### S type "Store"

메모리에 값을 저장 연산

### I type "Immediate"

연산에 상수 값 사용

### B type "Branch"

레지스터 값 비교 후 특정 조건 만족 시 PC 분기

### U type "Upper Immediate"

상수 값 로드 후 목적 레지스터에 저장


### J type "Jump"

PC를 변경하여 흐름을 유연하게 제어


## ● Field

- opcode (7bits) : 명령어 Type 분류
- funct3 (3bits) : 연산자 옵션 / 서브 코드 선택
- funct7 (7bits) : funct3 + opcode가 같을 때 연산 세분화 코드
- rs1 rs2 (5bits) : 소스 레지스터, 피연산자 or 베이스 주소
- rd (5bits) : 결과 저장 레지스터
- Imm : 즉시 상수 값 (offset)

# 4. R-Type

 

- Data
- Sel
- pc
- imm
- Result

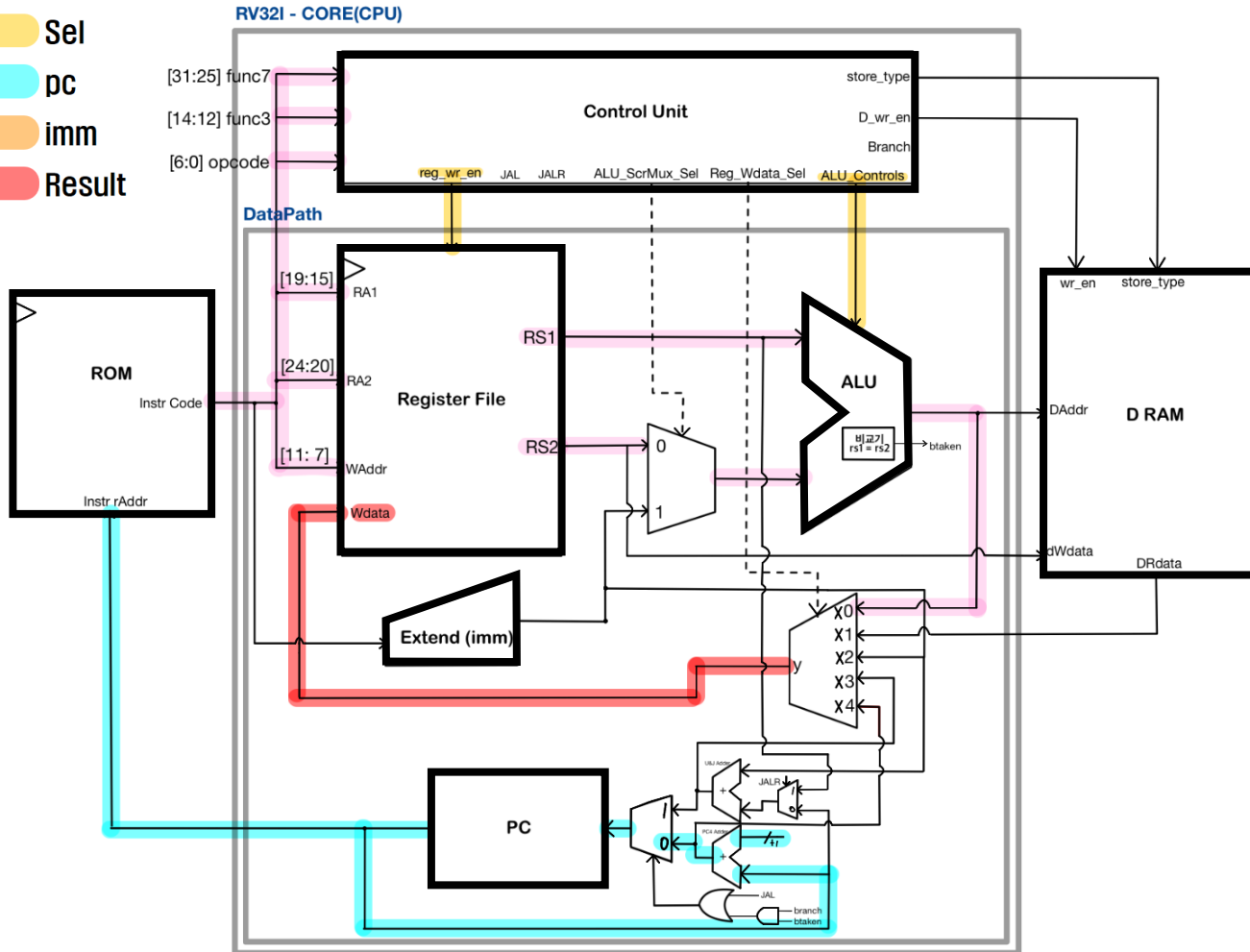

## R-Type


### "Register"

모든 연산이 레지스터에서 발생  
주로 산술 및 논리 연산 사용

ADD	$rd = rs1 + rs2$
SUB	$rd = rs1 - rs2$
SLL	$rd = rs1 \ll rs2$
SLT	$rd = (rs1 < rs2)?1:0$
SLTU	$rd = (rs1 < rs2)?1:0$
XOR	$rd = rs1 \wedge rs2$
SRL	$rd = rs1 \gg rs2$
SRA	$rd = rs1 \ggg rs2$
OR	$rd = rs1 \mid rs2$
AND	$rd = rs1 \& rs2$




# 4. R-Type Simulation

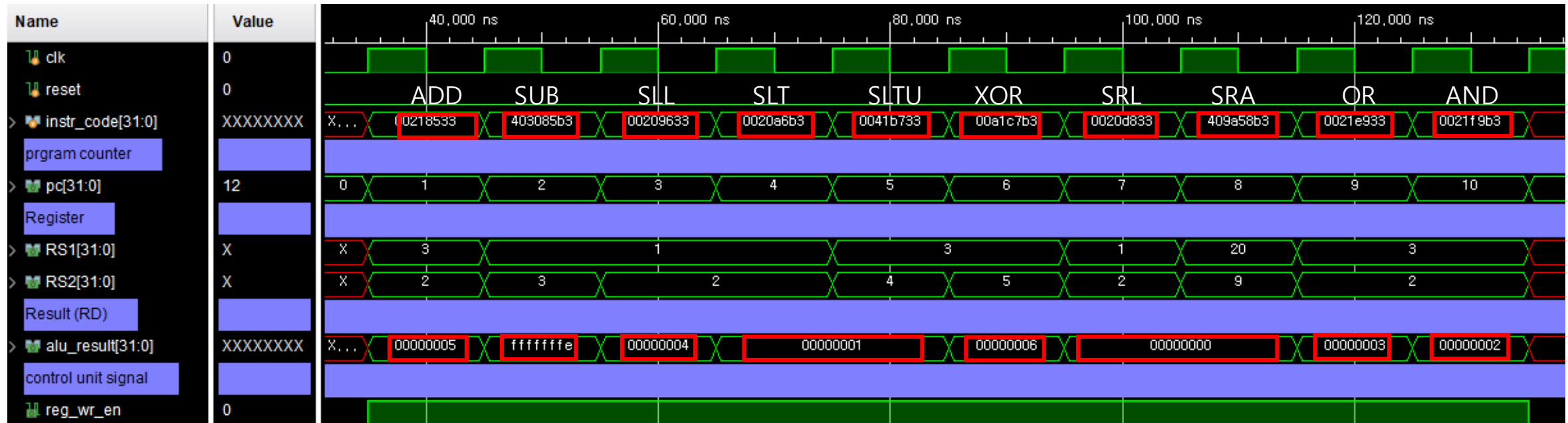

mnemoic	Semantics	Destination	result
ADD	rd = rs1 + rs2	x10, x2 x3	x0000_0005
SUB	rd = rs1 - rs2	x11 x3 x1	xFFFF_FFFE
SLL	rd = rs1 << rs2	x12 x2 x1	x0000_0004
SLT	rd (\$signed(a)<\$signed(b))?1:0	x13 x2 x1	x0000_0001
SLTU	rd = (rs1 < rs2)?1:0	x14 x4 x3	x0000_0001

mnemoic	Semantics	Destination	result
XOR	rd = rs1 ^ rs2	x15, x5 x3	x0000_0006
SRL	rd = rs1 >> rs2	x16 x2 x1	x0000_0000
SRA	rd = rs1 >>> rs2	x17 x9 x20	x0000_0000
OR	rd = rs1   rs2	x18 x2 x3	x0000_0003
AND	rd = rs1 & rs2	x19 x2 x3	x0000_0002

# 4. S-Type

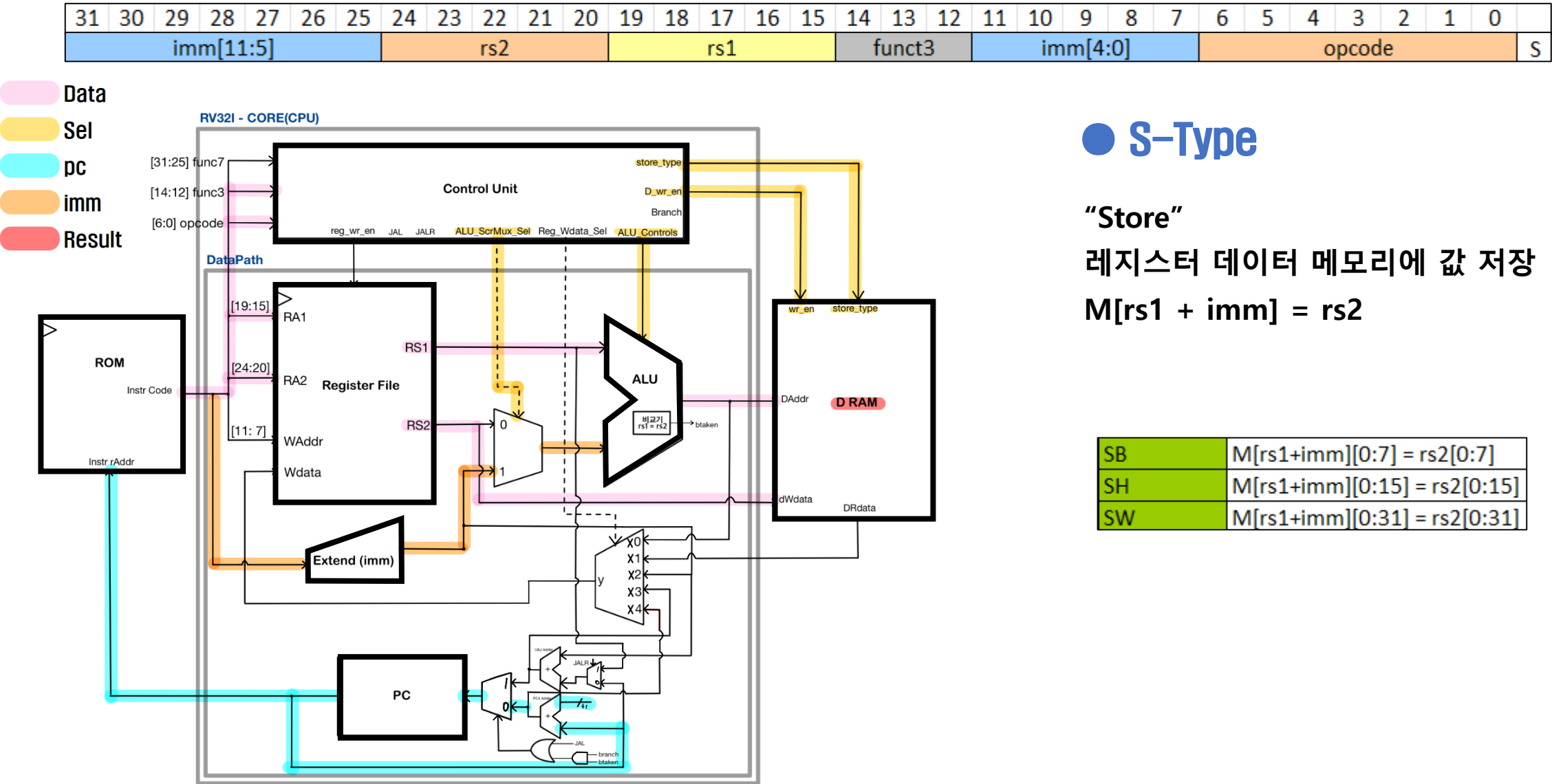

● S-Type


“Store”

레지스터 데이터 메모리에 값 저장

$M[rs1 + imm] = rs2$

SB	$M[rs1+imm][0:7] = rs2[0:7]$
SH	$M[rs1+imm][0:15] = rs2[0:15]$
SW	$M[rs1+imm][0:31] = rs2[0:31]$

## 4. S-Type Simulation

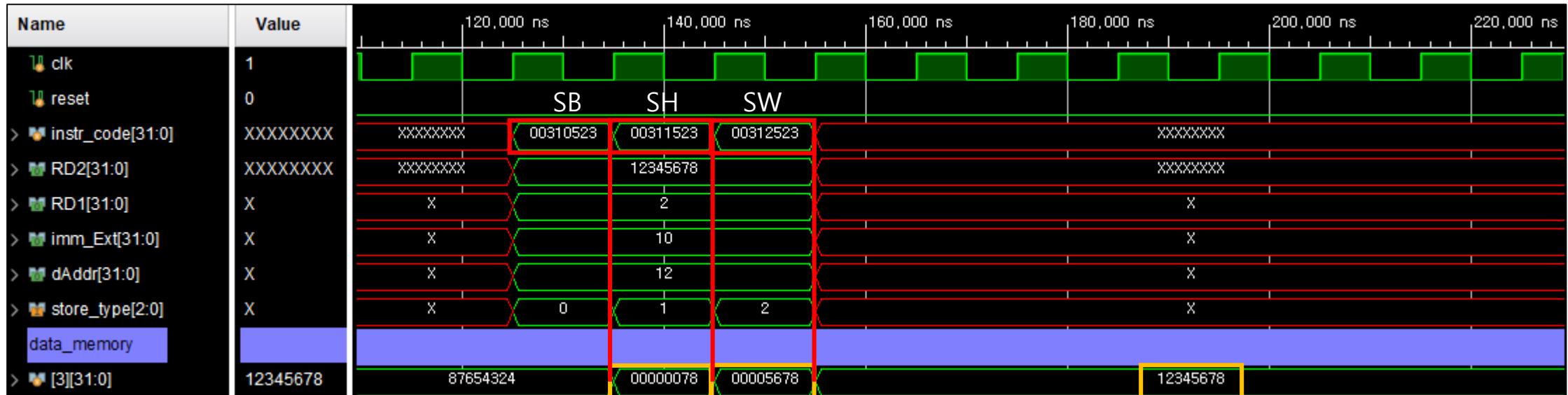

[SB] : addr = 1100 rs1 = 10 + imm = 1010 >> Data\_Memory : 0000\_0078  
 [SH] : addr = 1100 rs1 = 10 + imm = 1010 >> Data\_Memory : 0000\_5678  
 [SW] : addr = 1100 rs1 = 10 + imm = 1010 >> Data\_Memory : 1234\_5678


addr[31:2] 이므로 = 3  
 Ram[3]에 값 저장

```
reg_file[3] = 32'h12345678;
```


```

always_ff @(posedge clk) begin
  if (d_wr_en) begin
    case (store_type)
      3'b000 : data_mem[dAddr[31:2]] <= dWdata[ 7:0];
      3'b001 : data_mem[dAddr[31:2]] <= dWdata[15:0];
      3'b010 : data_mem[dAddr[31:2]] <= dWdata;
      default : data_mem[dAddr[31:2]] <= 32'dx;
    endcase
  end
end
  
```

# 4. IL-Type

 

- Data
- Sel
- pc
- imm
- Result

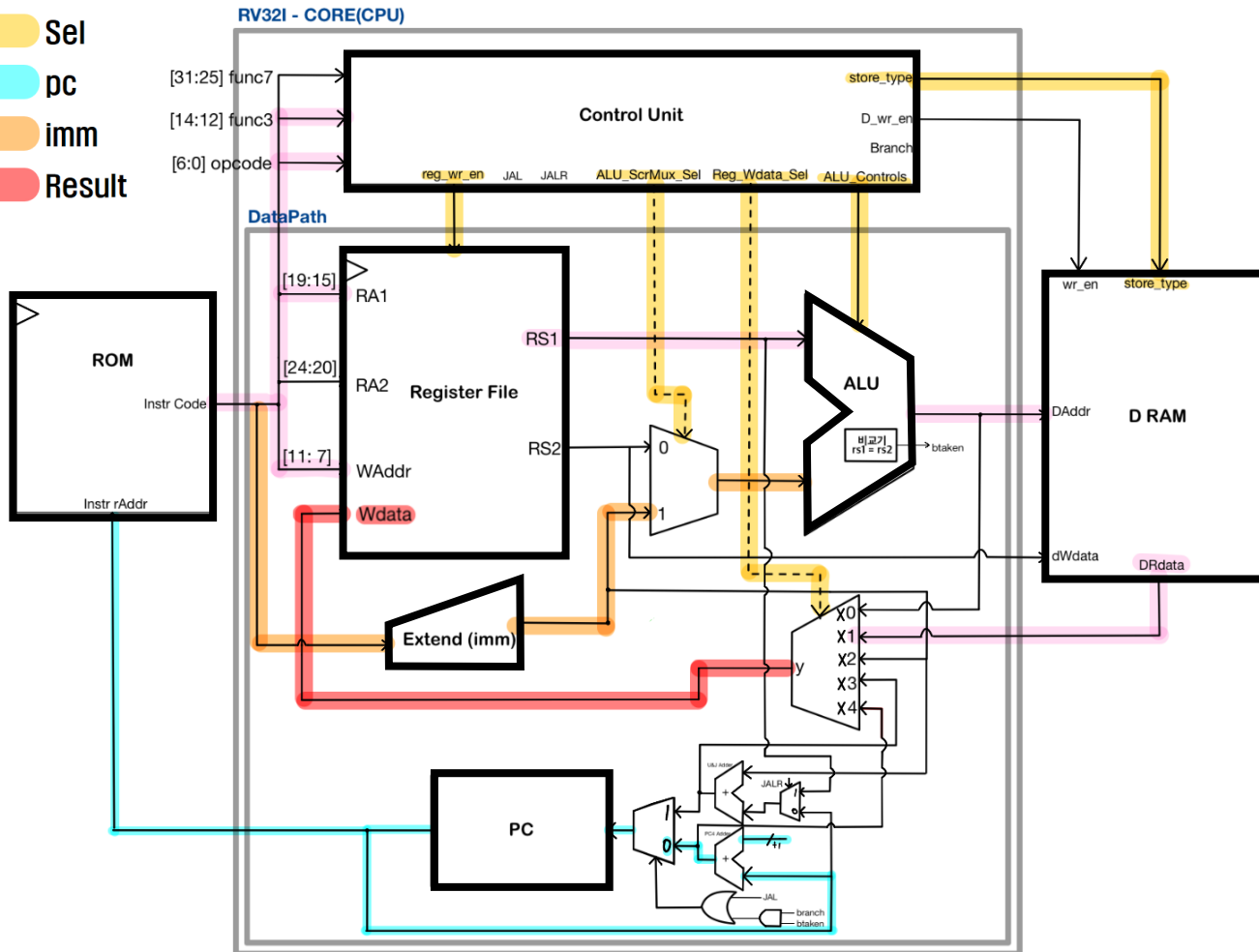

## I-Type

“Immediate”


상수값으로 연산 수행

“I-Load”


RAM에서 레지스터로 Data Load

I	LB	$rd = M[rs1+imm][0:7]$
I	LH	$rd = M[rs1+imm][0:15]$
I	LW	$rd = M[rs1+imm][0:31]$
I	LBU	$rd = M[rs1+imm][0:7]$
I	LHU	$rd = M[rs1+imm][0:15]$
I	ADDI	$rd = rs1 + imm$
I	SLTI	$rd = (rs1 < imm)?1:0$
I	SLTIU	$rd = (rs1 < imm)?1:0$
I	XORI	$rd = rs1 \wedge imm$
I	ORI	$rd = rs1 \mid imm$
I	ANDI	$rd = rs1 \& imm$
I	SLLI	$rd = rs1 \ll imm[0:4]$
I	SRLI	$rd = rs1 \gg imm[0:4]$
I	SRAI	$rd = rs1 \ggg imm[0:4]$

# 4. I-Type

 

- Data
- Sel
- pc
- imm
- Result

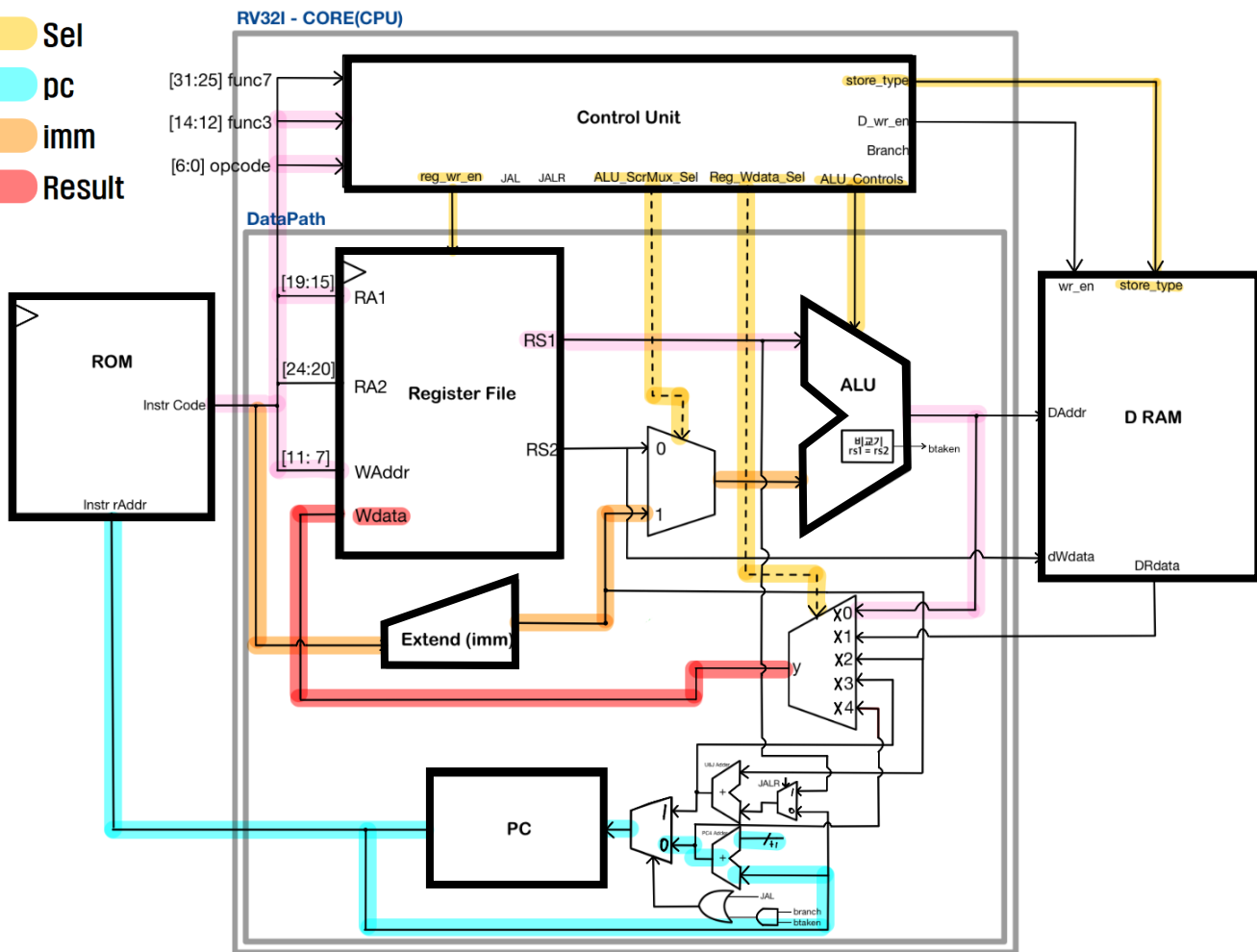

## I-Type

"Immediate"


상수값으로 연산 수행

"I-Load"

RAM에서 레지스터로 Data Load

I	LB	$rd = M[rs1+imm][0:7]$
I	LH	$rd = M[rs1+imm][0:15]$
I	LW	$rd = M[rs1+imm][0:31]$
I	LBU	$rd = M[rs1+imm][0:7]$
I	LHU	$rd = M[rs1+imm][0:15]$
I	ADDI	$rd = rs1 + imm$
I	SLTI	$rd = (rs1 < imm)?1:0$
I	SLTIU	$rd = (rs1 < imm)?1:0$
I	XORI	$rd = rs1 \wedge imm$
I	ORI	$rd = rs1 \mid imm$
I	ANDI	$rd = rs1 \& imm$
I	SLLI	$rd = rs1 \ll imm[0:4]$
I	SRLI	$rd = rs1 \gg imm[0:4]$
I	SRAI	$rd = rs1 \gg imm[0:4]$

# 4. IL-Type Simulation

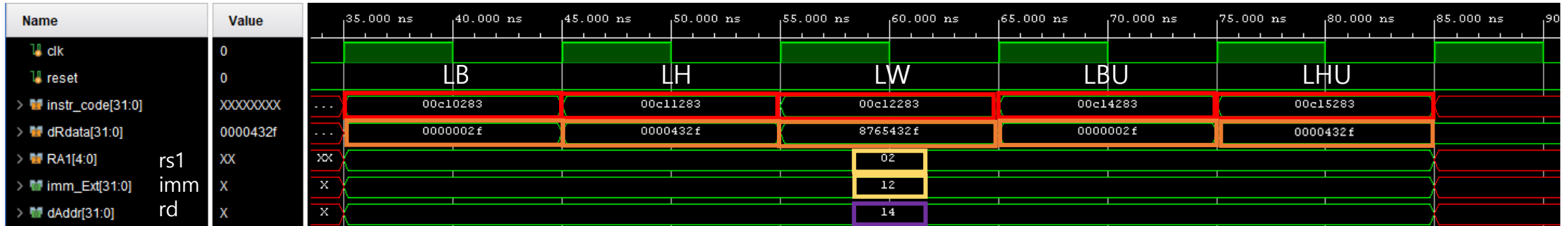


'Hx87654321 + E == 'Hx8765432F

mnemoic	Semantics	Format	Result
LB	rd = M[rs1+imm][0: 7]	x5, x2 x12	x0000_0005
LH	rd = M[rs1+imm][0:15]	x5, x2 x12	xFFFF_FFFE
LW	rd = M[rs1+imm][0:31]	x5, x2 x12	x0000_0004
LBU	rd = M[rs1+imm][0: 7] (zero)	x5, x2 x12	x0000_0001
LHU	rd = M[rs1+imm][0:15] (zero)	x5, x2 x12	x0000_0001

I	LB	rd = M[rs1+imm][0:7]
I	LH	rd = M[rs1+imm][0:15]
I	LW	rd = M[rs1+imm][0:31]
I	LBU	rd = M[rs1+imm][0:7]
I	LHU	rd = M[rs1+imm][0:15]


# 4. I-Type Simulation

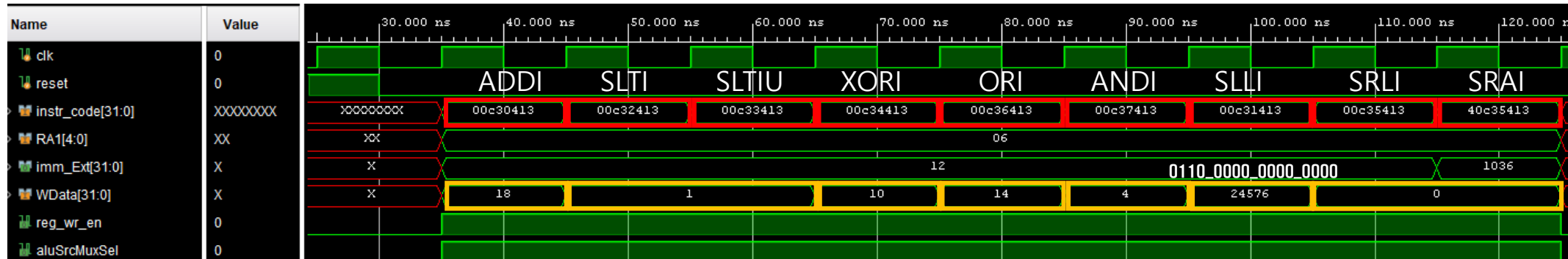


mnemoic	Semantics	Format	Result
ADDI	$rd = rs1 + imm$	x5, x6 x12	'dx18
SLTI	$rd = (rs1 < imm)?1:0$	x5, x6 x12	'dx1
SLTIU	$rd = (rs1 < imm)?1:0$	x5, x6 x12	'dx1
XORI	$rd = rs1 \wedge imm$	x5, x6 x12	'dx10
ORI	$rd = rs1 \vee imm$	x5, x6 x12	'dx14

mnemoic	Semantics	Format	Result
ANDI	$rd = rs1 \& imm$	x5, x6 x12	'dx4
SLLI	$rd = rs1 \ll imm[0:4]$	x5, x6 x12	'dx24576
SRLI	$rd = M[rs1+imm][0:31]$	x5, x6 x12	'dx0
SRAI	$rd = rs1 \gg imm[0:4]$	x5, x6 x12	'dx0

# 4. B-Type

 

- Data
- Sel
- pc
- imm
- Result

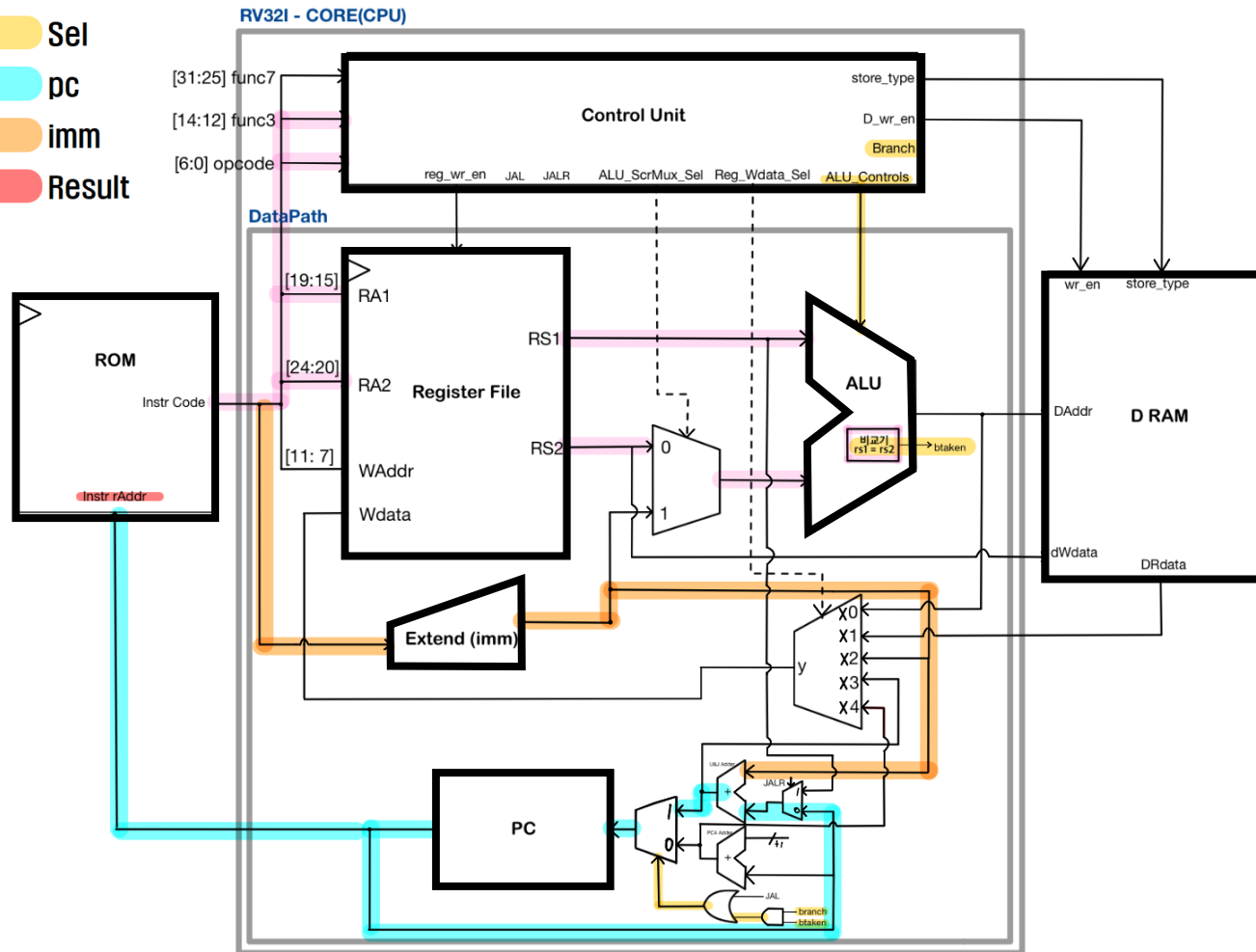

## ● B-Type


### “Branch”

레지스터 값 비교 후 특정 조건 만족 시  
PC 분기

B	BEQ	if(rs1 == rs2) PC += imm
B	BNE	if(rs1 != rs2) PC += imm
B	BLT	if(rs1 < rs2) PC += imm
B	BGE	if(rs1 >= rs2) PC += imm
B	BLTU	if(rs1 < rs2) PC += imm
B	BGEU	if(rs1 >= rs2) PC += imm




# 4. B-Type Simulation

 


mnemoic	Semantics	Format
BEQ	if(rs1 == rs2) PC += imm	x2, x2, x4
BNE	if(rs1 != rs2) PC += imm	x2, x2, x4
BLT	if(rs1 < rs2) PC += imm	x51 x2, x8
BGE	if(rs1 >= rs2) PC += imm	x2, x2, x4
BLTU	if(rs1 < rs2) PC += imm	x2, x2, x4
BGEU	if(rs1 >= rs2) PC += imm	x2, x2, x4

**BEQ : rs1 = 2 rs2 = 2 imm = 4**  
**BNE : rs1 = 2 rs2 = 3 imm = 4 (FALSE)**  
**BLT : rs1 = 1 rs2 = 2 imm = 8**  
**BGE : rs1 = 3 rs2 = 2 imm = 4**  
**BLTU : rs1 = 2 rs2 = 2 imm = 4**  
**BGEU : rs1 = 2 rs2 = 2 imm = 4**

# 4. U-Type (LUI)

 

- Data
- Sel
- pc
- imm
- Result

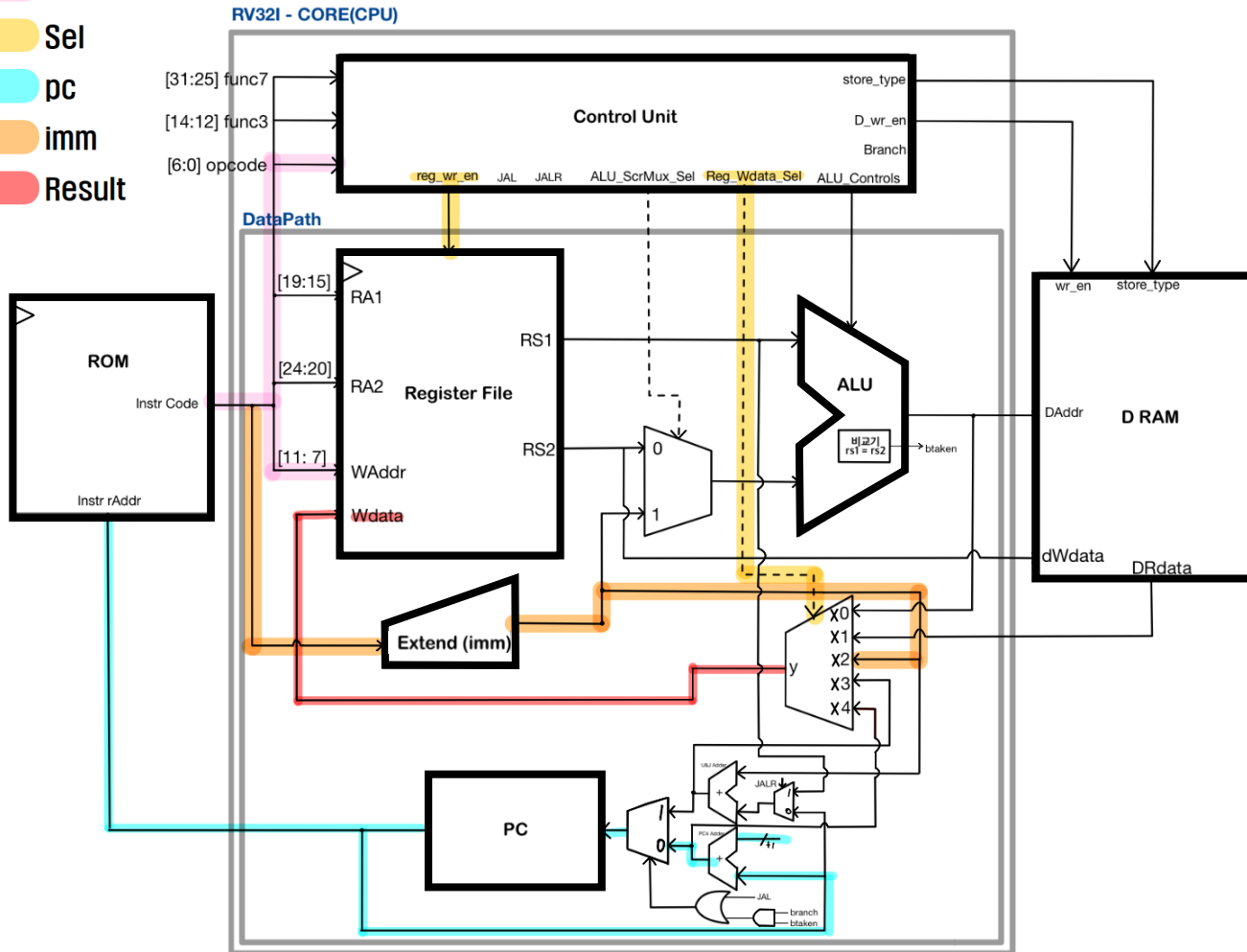


## U-Type

“Upper-Immediate”


상수 값 로드 후 목적 레지스터에 저장  
(메모리에서 안쓰고 바로 레지스터 보냄)

LUI	rd = imm
AUIPC	rd = PC + imm

# 4. U-Type (AUIPC)

 

- Data
- Sel
- pc
- imm
- Result

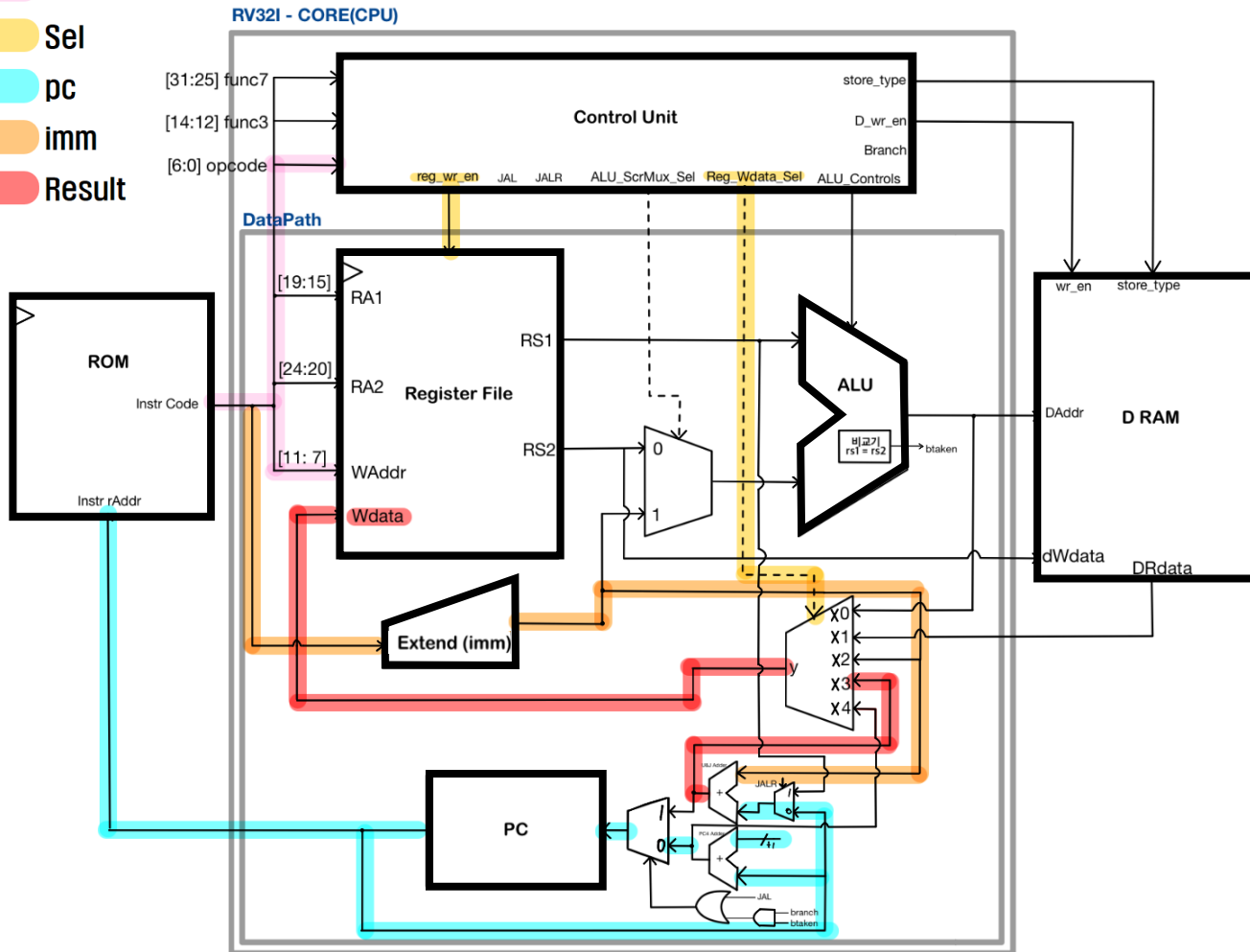


## U-Type

“Upper-Immediate”

상수 값 로드 후 목적 레지스터에 저장  
(메모리에서 안쓰고 바로 레지스터 보냄)

LUI	rd = imm
AUIPC	rd = PC + imm

# 4. U-Type Simulation

 

LUI	rd = imm
AUIPC	rd = PC + imm

```
// lui          imm=4  x10
rom[2] = 32'b00000000_00000_00000_100_01010_0110111;
// auipc       imm=4  x11
rom[3] = 32'b00000000_00000_00000_100_01011_0010111;
```


**LUI** : imm = 0100\_0000\_0000\_0000  
 rd= imm  
 hx4000 = 0100\_0000\_0000\_0000

**AUIPC** : imm = 0100\_0000\_0000\_0000 / pc = 3  
 rd= pc(3) + imm  
 hx4000 = 0100\_0000\_0000\_0000

# 4. J-Type (JAL)

imm[20,10:1,11,19:12]					rd	1	1	0	1	1	1	1	J	JAL	rd = PC+4; PC += imm	
imm[11:0]		rs1	0	0	0	rd	1	1	0	0	1	1	1	JL	JALR	rd = PC+4; PC = rs1 + imm

Data  
Sel  
pc  
imm  
Result

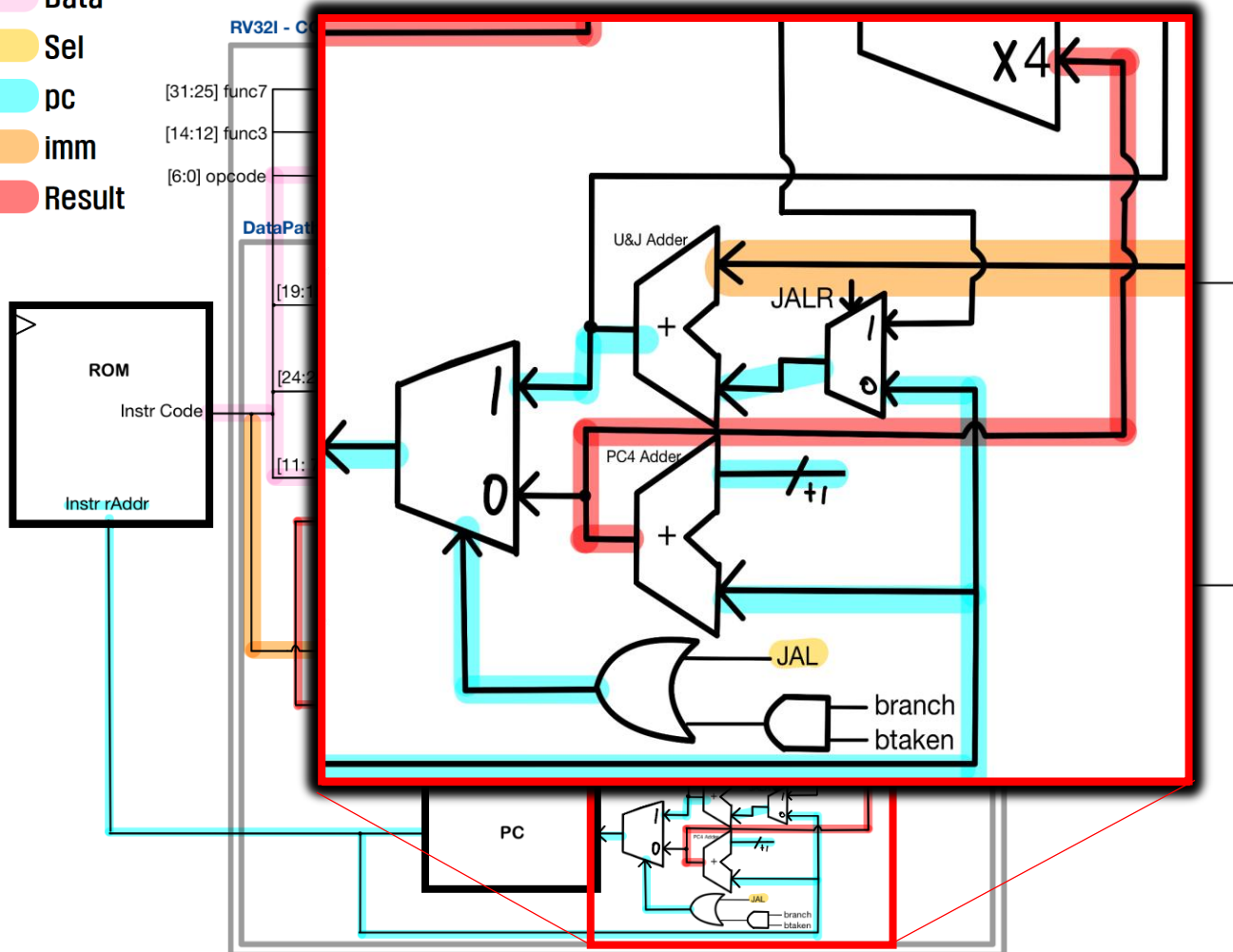

## ● J-Type

“Jump”


PC를 변경하여 흐름을 유연하게 제어

JAL	rd = PC+4; PC += imm
JALR	rd = PC+4; PC = rs1 + imm

# 4. JL-Type (JALR)

imm[20,10:1,11,19:12]					rd	1	1	0	1	1	1	1	J	JAL	rd = PC+4; PC += imm	
imm[11:0]		rs1	0	0	0	rd	1	1	0	0	1	1	1	JL	JALR	rd = PC+4; PC = rs1 + imm

Data  
Sel  
pc  
imm  
Result

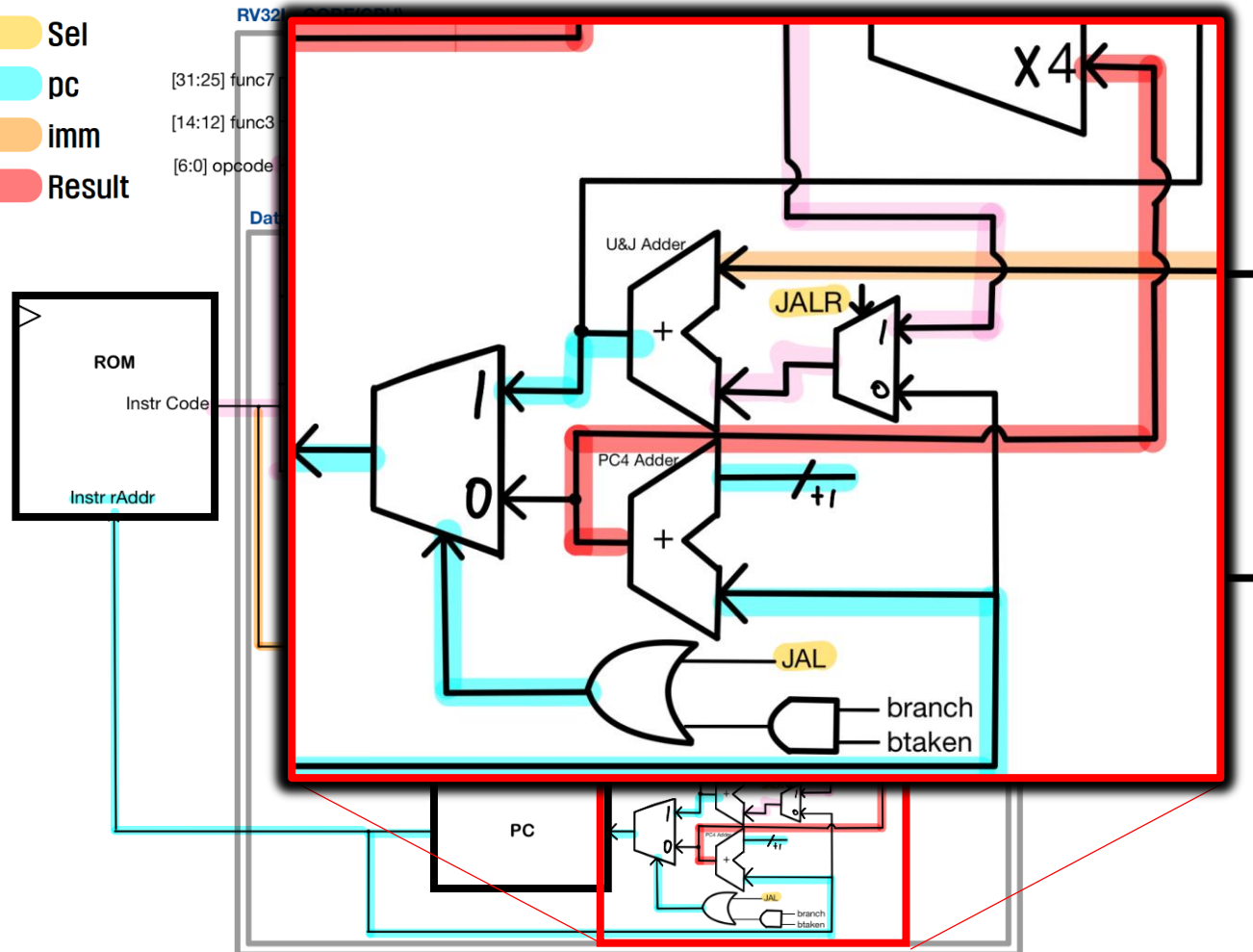


## ● J-Type

“Jump”

PC를 변경하여 흐름을 유연하게 제어

JAL	rd = PC+4; PC += imm
JALR	rd = PC+4; PC = rs1 + imm

# 4. J-Type Simulation

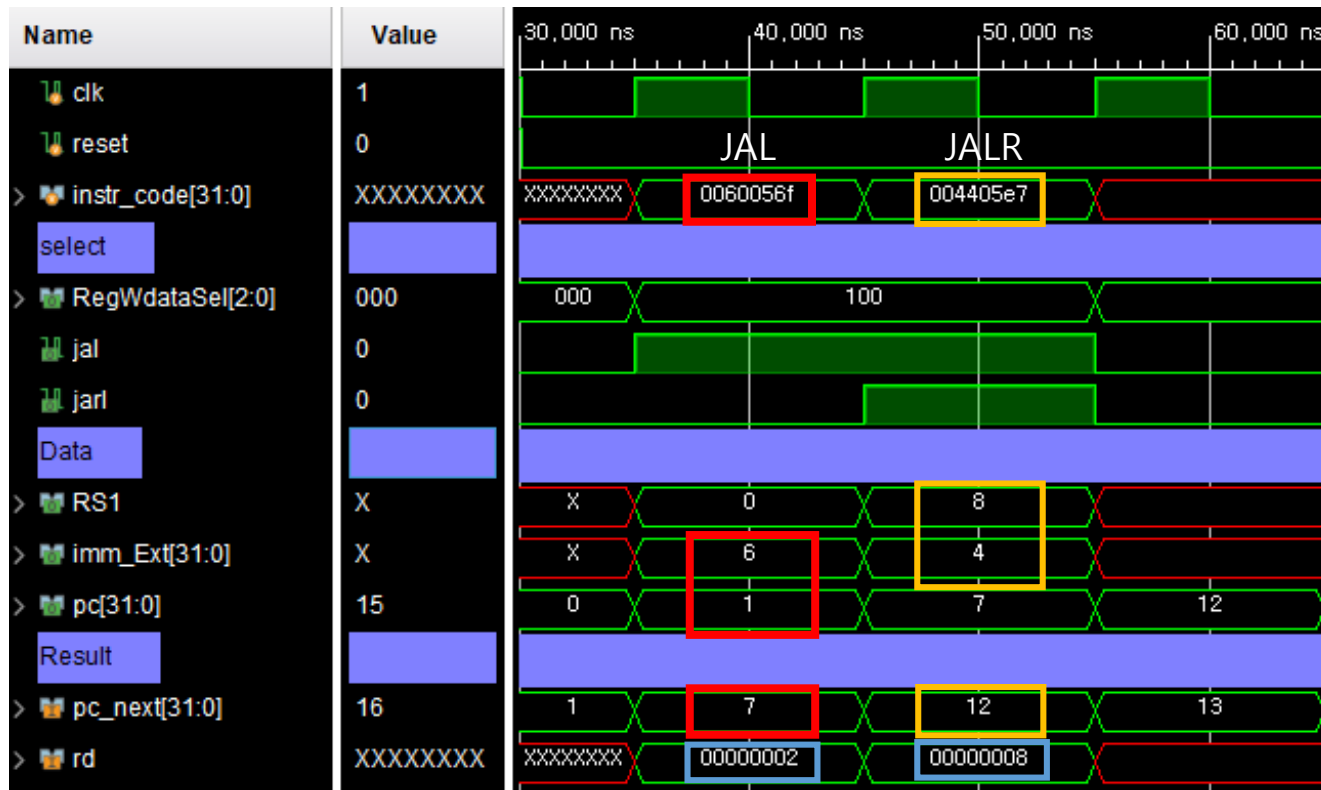

```
// 32'h0060_056F JAL      IMM : 6   RD :X10
rom[1] = 32'b000000000_11_0_0000_0000_01010_1101111;
// 32'h0044_05E7 JALR     RS1 : 8    RD: X11
rom[7] = 32'b0000_0000_0100_01000_000_01011_1100111;
```

JAL	rd = PC+4; PC += imm
JALR	rd = PC+4; PC = rs1 + imm

**JAL**: imm = 6  
 $pc\_next(7) = pc(1) + imm(6)$   
 $rd(2) = pc(1) + 1$  (word index)

**JALR**: imm = 4 , rs1 = 8  
 $pc\_next(12) = imm(4) + rs1(8)$   
 $rd(8) = pc(7) + 1$  (word index)

## 5. 고찰

---

RV32I를 구현함으로써 하드웨어의 동작과 구조를 종합적으로 이해할 수 있었다  
연산 방법뿐 아니라 제어 방법의 중요성도 확인할 수 있었다  
다음에는 멀티사이클로 확장하고, 필요하다면 파이프라인을 구현하여 CPI에 미치는 영향을 확인한다